

Link do produktu: <https://energodom.pl/mini-sterownik-beznapieciowy-nonc-5a-wifi-tuya-p-1466.html>


## MINI Sterownik Beznapięciowy NO/NC 5A - WiFi TUYA

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>34,99 zł</b>                                 |
| Numer katalogowy | <b>ED1456</b>                                   |
| Kod producenta   | <b>OXT Przekaznik Bezpotencjałowy 0V - 230V</b> |
| Kod EAN          | <b>5904569573256</b>                            |

### Opis produktu
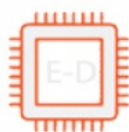
## MINI stycznik 1-kanałowy - WiFi

- **Wersja Beznapięciowa** - przekaźnik COM/NO/NC
- Nowość - Jedne z najmniejszych modułów na rynku **tylko 39.2x39.2mm** (43mm z klipsem) !!!
- **Małe wymiary** znacząco ułatwiają montaż w puszcze oraz miejscach z dużą ilością przewodów
- **TUYA** - Najpopularniejsza aplikacja na świecie.
- **W zestawie** również klips montażowy na szynę DIN 35mm
- **Wybór rodzaju przełącznika:** monostabilny(dzwonkowy), bistabilny lub bistabilny z opcją synchronizacji przycisków!
- **Ustawienie zachowania po utracie zasilania:** włącz/wyłącz/zapamiętaj status



Powered by

**tuya**

Intelligence  
Inside

# OXT



## Mały ale wariat :) 1 kanał - 230V

Produkt umożliwia **sterowanie 1 kanałem**. Współpracuje z przełącznikami ściennymi monostabilnymi (odbijające) jak i bistabilne.

**Zdalny dostęp z każdego miejsca na ziemi** (gdzie tylko masz dostęp do internetu) przy pomocy aplikacji mobilnej **TUYA**, SmartLife.

Przy pomocy dostarczanej przez producenta aplikacji internetowej **TUYA** możesz zbudować swój własny inteligentny dom w niezwykle atrakcyjnej cenie.

Aplikacja dostępna w **języku polskim** zarówno na platformę Android jak i iOS.

Produkt **nie wymaga do działania drogich centrali sterujących!** Oferowana przez producenta aplikacja jest oczywiście darmowa.

- **Maksymalne obciążenie 1 x 150W lub 5A** obciążenie indukcyjne (np grzałka)

## Zamykaj dowolne obwody - NO / COM / NC - 0V

Dzięki zastosowaniu stycznika bezpotencjałowego - możesz urządzeniem zamykać dowolne obwody (również z innym napięciem). Taki układ jest idealny do:

- **elektrozaworów** (np. NC zawór zamknięty a NO - zawór otwarty).
- **sterowania piecem** gazowym, CO, C.O.W - zamykanie obwodów pod termostat.
- otwieranie zamykanie **bramy garażowej** poprzez podanie odpowiedniego impulsu beznapięciowego.
- Zamykanie obwodów **o innym napięciu** - np. DC
- inne gdzie wymagane jest **sterowanie "zwierne"** / lub naprzemienne (wykorzystując NO lub NC).



## Specyfikacja:

- **Napięcie wejściowe:** 100-240 V ~ 50/60 Hz.
- **Maks. Prąd obciążenia:** 5A.
- **Maks. Moc: LED:** 150W.
- **Standard Wi-Fi:** 2,4 GHz.


### Oznaczenia:



- "NC": Normally closed relay - normalnie zamknięty
- "COM": Common - wspólne
- "NO": Normalny open - normalnie otwarty

**Wymaga** pełnego zasilania w puszcze - L i N
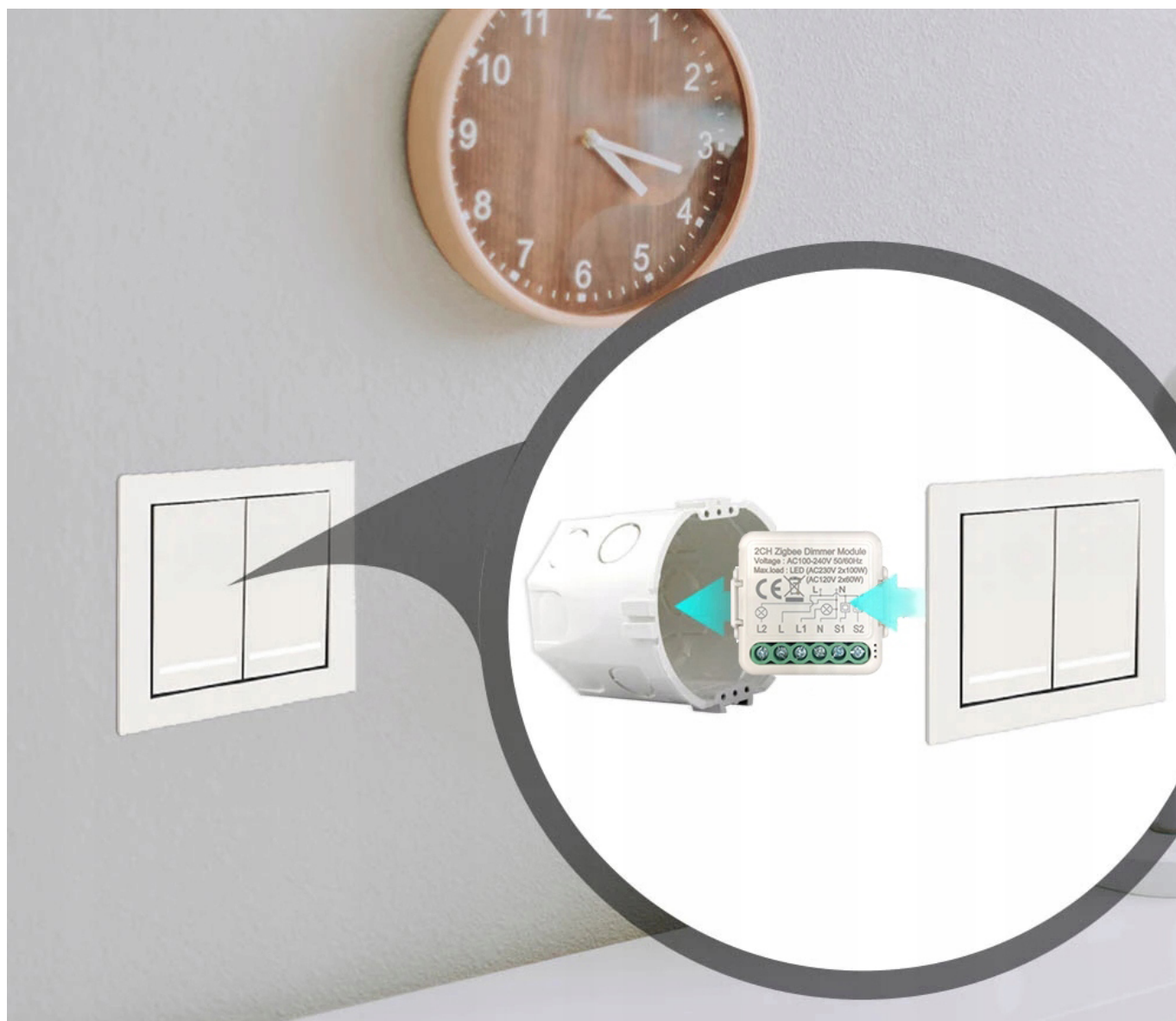
## Zestaw zawiera:

- Moduł OXT mini - **WiFi** TUYA
- Dodatkowy chwyt montażowy na szynę DIN 35mm
- Instrukcja PL



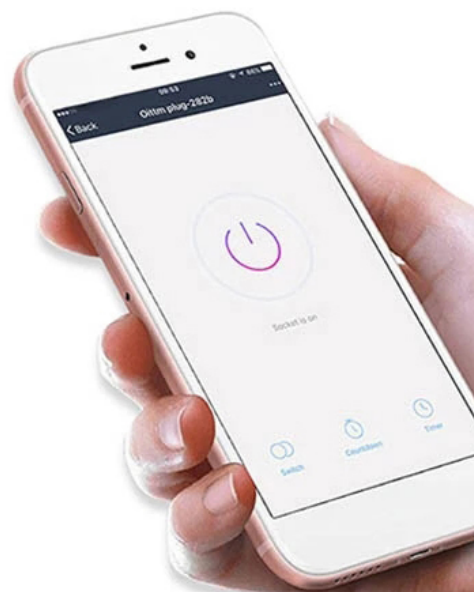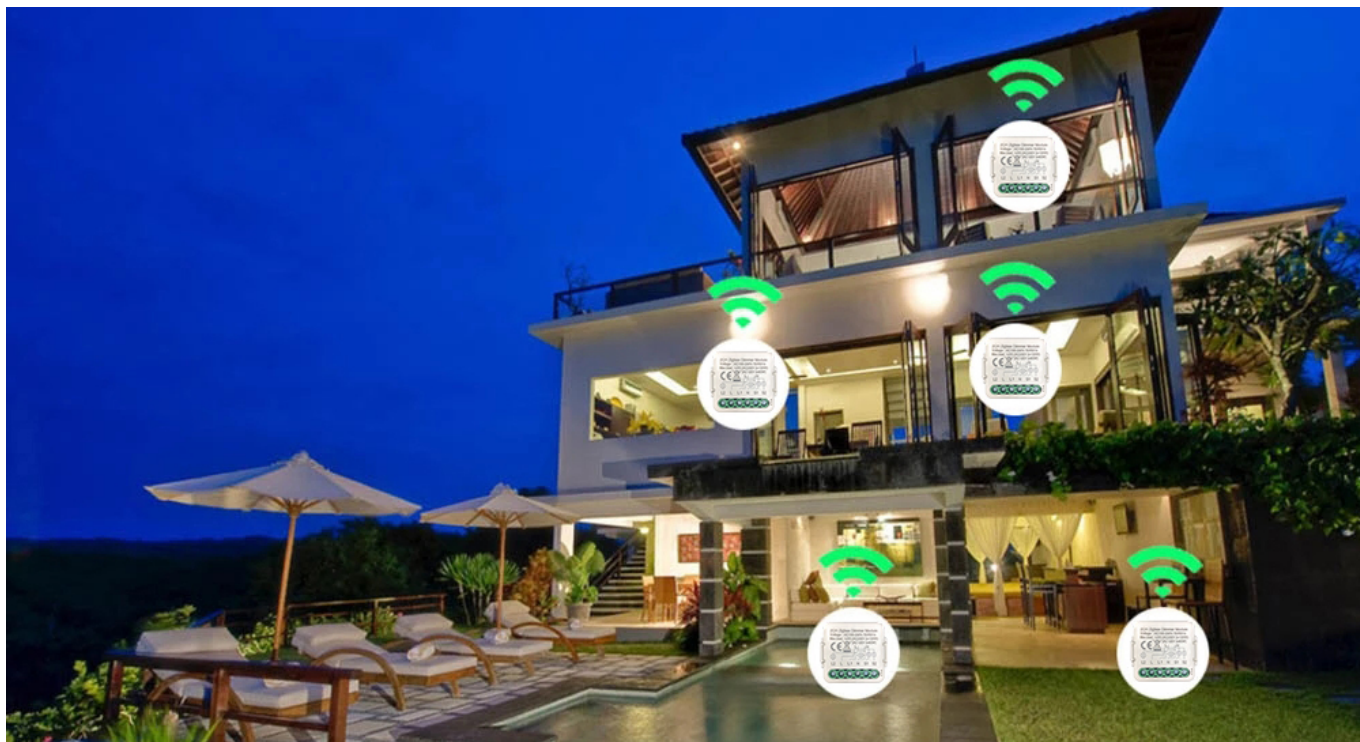

**Urządzenie współpracuje z Tuya Smart - najpopularniejszą aplikacją dla urządzeń IoT (internetu rzeczy) lub zbliżoną aplikacją SmartLife -**

- integracja ponad różnych 11000 urządzeń
- 30 kategorii (sterowanie, klimatyzacja, monitoring, etc.)
- 10000 producentów urządzeń inteligentnych
- codziennie rozwijana o nowe funkcje i obsługiwane urządzenia
- dostępna darmowo dla Android i iOS

Na naszych aukcjach odnajdziesz również inne akcesoria kompatybilne z systemem automatyki domu TUYA

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

### **HomeAssistant, Domoticz**

Łatwo zintegrowawszy urządzenie z systemami OpenSource dzięki dostępnym darmowym pluginom dla aplikacji TUYA.





## Wspólne funkcje w danym pomieszczeniu

Oczywiście jeśli w danym pomieszczeniu montujemy kilka punktów oświetlenia (np. oczka w suficie) aplikacja pozwala na wspólne sterowanie wszystkimi urządzeniami

Można **jednocześnie** zasłonić lub podnieść wszystkie rolety.

## Wydawaj polecenia głosowe

Steruj inteligentnym oświetleniem wydając polecenia głosowe asystentowi Google Assistant lub Amazon Alexa.

# Korzystaj z wielu możliwości aplikacji Tuya

## Scenariusze

Możesz utworzyć swój własny scenariusz działania i nazwy pod skrótem, który jest włączany jednym kliknięciem.

## Pogoda

W zależności od warunków pogodowych możesz wyzwać zaprogramowane scenariusze np. wschód słońca – gasi światło na podjeździe, zachód słońca – włącza światło na podjeździe.

## Lokalizacja

Kiedy zmieni się Twoja lokalizacja to dzięki usłudze geolokalizacji GPS w Twoim telefonie, podjeżdżając wieczorem do domu automatycznie włączy się światło na podjeździe, garażu, ogrodzie.

## Harmonogram

Ustawiaj godziny i dni, w których poszczególne zdarzenia

tj. scenariusze/automatyzacje mają zostać uruchomione.

## Interakcja pomiędzy urządzeniami

Jedno zaprogramowanie zdarzenie może wpłynąć na działanie innych urządzeń np. jednym włącznikiem światła na pierwszym piętrze możesz wyłączyć światło na parterze, lub zapalenie światła głównego w pokoju gasi światło dekoracyjne... **i wiele innych**



